
基于单片机的数控直流稳压电源

一、引言

(1) 题目要求：

利用 LM317三端稳压器，设计制作一个数控稳压电源，要求：

- 1、输出电压：2-15V，步进 0.1V，纹波 10mV;
- 2、输出电流 0.5A；
- 3、输出电压值由数码管显示，由“+”、“-”键分别控制输出电压的步进

(2) 概况：直流稳压电源是电子技术常用的设备之一，广泛的应用于教学、科研等领域。传统的多功能直流稳压电源功能简单、难控制、可靠性低、干扰大、精度低且体积大、复杂度高。普通直流稳压电源品种很多，但均存在以下问题：输出电压是通过粗调（波段开关）及细调（电位器）来调节。这样，当输出电压需要精确输出，或需要在一个小范围内改变时（如 1.02~1.03V），困难就较大。另外，随着使用时间的增加，波段开关及电位器难免接触不良，对输出会有影响。常常通过硬件对过载进行限流或截流型保护，电路构成复杂，稳压精度也不高。本文设计了一种以单片机为核心的智能化高精度简易直流电源，克服了传统直流电压源的缺点，具有很高的应用价值。

二、系统设计

(1) 方案论证：

方案：采用单片机控制此方案采用 AT89C51单片机作为整机的控制单元，通过改变输入数字量来改变输出电压值。这里主要利用单片机程控输出数字信号，经过 D/A 转换器（DA0832）输出模拟量，然后使用运算放大器把电

流转换成电压，在通过三段稳压器 LM317使得输出电压和输出电流达到稳压的目的。


方案论证：

1、输出模块：使用运算放大器做前级的运算放大器，由于运算放大器具有很大的电源电压抑制比，可以减少输出端的纹波电压。使用 LM317做电流稳压器，把电流稳定到 0.5A。

2、数控模块：采用 AT89C51单片机完成整个数控部分的功能，同时,AT89C51作为一个智能化的可编程器件，便于系统功能的扩展。

3、显示模块：本来准备使用液晶显示，可是想想我们的层次不够，液晶现实的额程序不会写，只能退而其次，选择使用单片机通过锁存器控制 8 段 LED数码管直接显示，这样可以精确的显示输出电压。


(2) 系统结构：

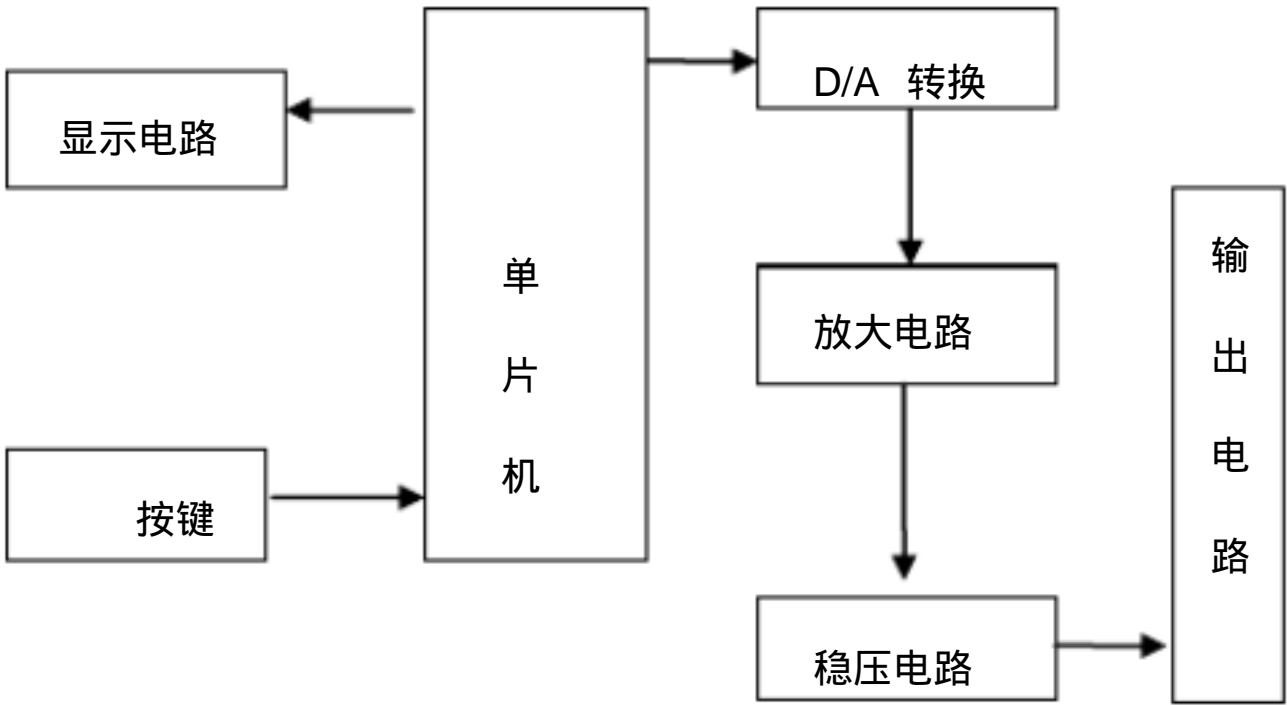

系统结构设计图如上图所示。该系统主要由单片机最小控制系统、显示电路、独立按键、D/A 转换电路、放大电路和稳压电路组成。单片机设定预输出值，并可以通过独立键盘改变单片机的预设值。然后通过 DAC0832 转化为模拟量，再经过运算放大和稳压稳流电路最后输出预设电压值，通过 LED 显示能够直观的看到预设值。因为器材原因，我们设计的稳压电源采用的是外部稳压器提供的电源。这样虽然算不上是一个完整的数控直流稳压电源，但是，除了这点，我们设计的电源基本已经复合要求。

(3) 硬件设计：

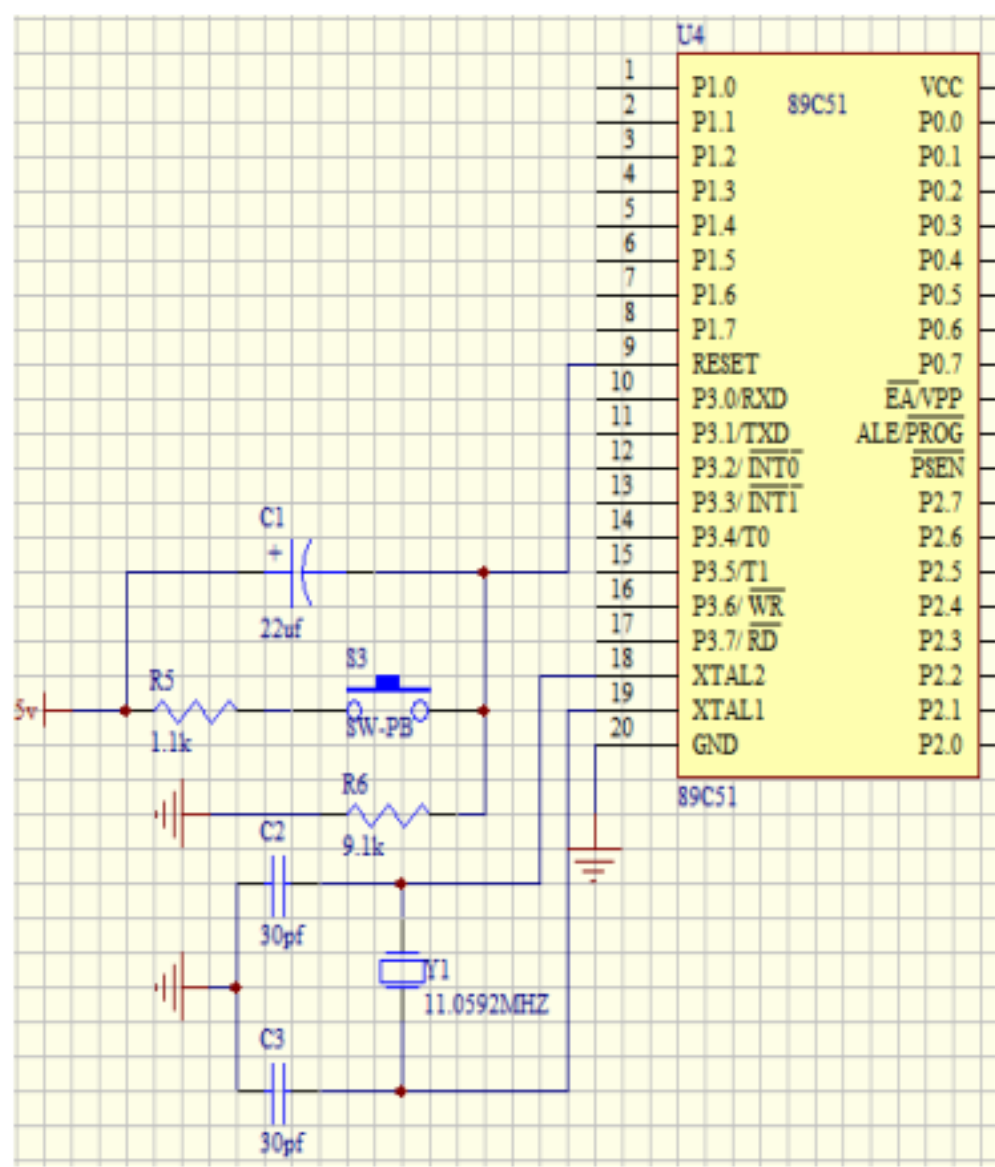1、最小系统控制电路设计： 最小控制系统由 STC单片机、晶振、独立键盘和复位电路等组成。如下图所示。



AT89C51 的管脚排列如上图所示， 9 管脚接复位电路， 18、19 管脚为晶振的两个输入端， 20 管脚接地， 40 管脚接 +5V。


晶振 Y1 和两个电容 C2、C3 构成自激震荡，连接到单片机的 X1 和 X2 端，电解电容 C4、电阻 R5 和按键 S5 构成复位电路，连接到单片机的复位端。当按键 S5 按下后，复位端通过 R5 与 +5V 电源接通，电容迅速放电，使 RST 管脚为高电平；当复位按键 S5 弹起后，+5V 电源通过 R6 对电容 C4 重新充电，RST 管脚出现复位正脉冲。

2、D/A 转换电路设计：


因为 DA0832转换后的电压的范围为 0~5V,即 DA0832的 8 位输入端全为高电平 1 时,输出电压为 5V,输入端全为低电平 0 时,输出电压为 0V,且呈线性变化。为此为了使输出与 LED显示同步,必须经过放大倍数 $n=5$ 的二级放大。再经过运放放大后的电压已经复合要求,可是电流却没有复合要求,这就要用到了三段稳压器 LM317。在这里,LM317 作为电流稳压器,其应用电路如下图所示,其中

$$I_{out} = \left(\frac{V_{ref}}{R_1} \right) + I_{Adj} = \frac{1.25V}{R_1}, \text{ 所以 } R_1 \text{ 的值应该为 } 2.5 \Omega。 \text{ 可是,我们在实验室}$$

 能找到的最小电阻是 200Ω ,这还是远远大于 2.5Ω 。所以我们的输出电流才 $6mA$ 。这里还要说的是,本来我们采用的运算放大器是 LM324n,可是,因为我的不小心,在测试运放放大的时候,把芯片烧坏了。并且我们手头没有多余的芯片,幸亏和我们做同一方案的同学有运放 LM358p,所以我们也采用了 LM358p。



4、显示模块设计：

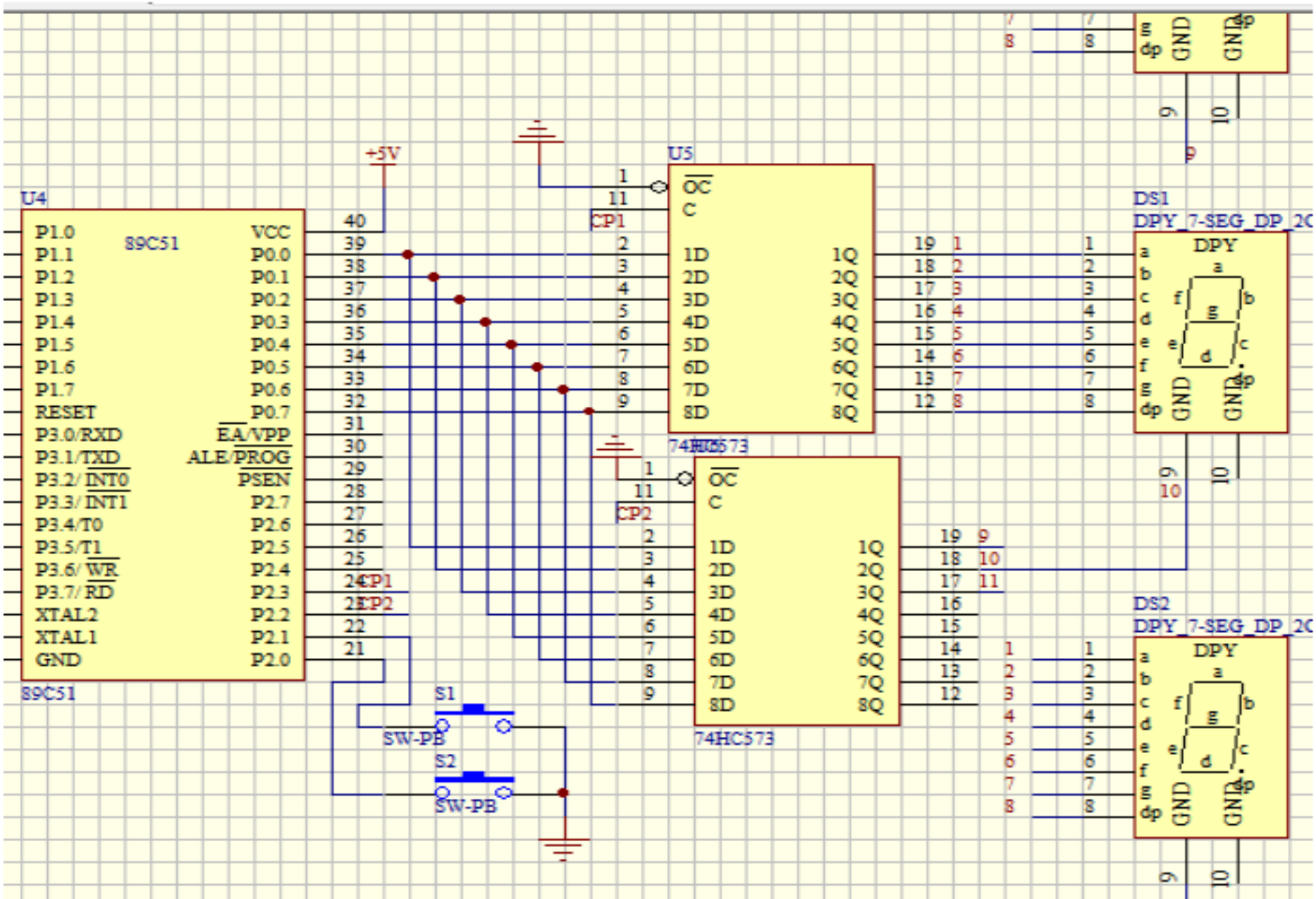


如上图所示，显示部分采用数码管 sr410561k，锁存器 74HC573。数码管段码 A~DP 接锁存器 1 的 Q0~Q7，数码管的位选 1~3 接锁存器 2 的 Q0~Q3。P0 接锁存器 1、2 的 D0~D7。锁存器 1 的 LE 接单片机 P2²，锁存器 2 的 LE 接单片机 P2³。数码管的 a~dp 接锁存器 1 的 Q0~Q7，数码管的位选 1~3 分别接锁存器 2 的 Q0~Q3。在使用数码管的过程中，我们发现数码管的位选直接接到单片机的 P2 口上，会使数码管的亮度不够。现在我们有 2 种方法解决。第一，接上拉电阻，经计算，200 左右的电阻可使数码管达到最亮，为了保险起见，可以使用 400 的电阻。但当时我们手头刚好没有 400 的电阻，所以我们采用了第二种方法，把数码管的位选接锁存器上。

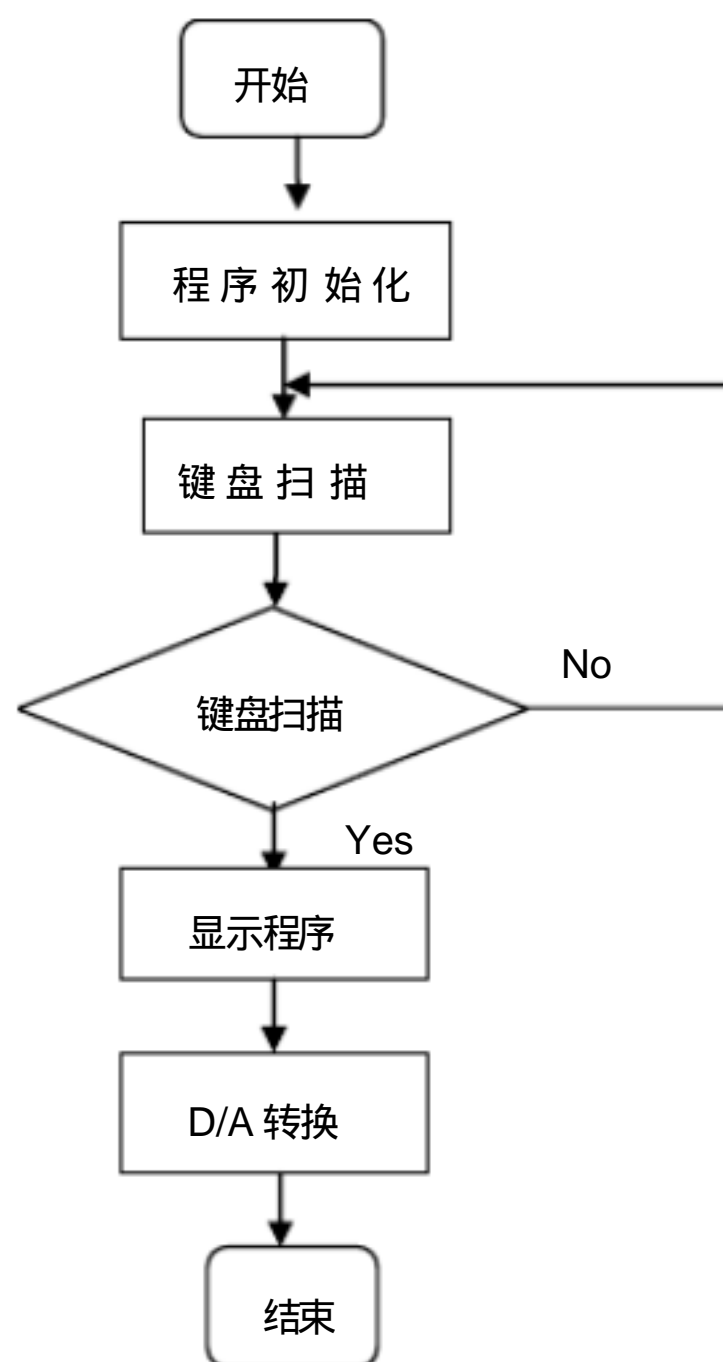（4） 软件设计：

程序流程图设计：

程序设计流程图如下图所示。程序开始以后，首先程序初始化，显示 LED 预设的初始电压值。然后进行按键检测，如果没有按键按下，LED 显示的电压不变；如果有按键按下，确认当前 LED 的调整值。接着启动 D/A 转换，将转换后的模拟量送给系统最终输出端。



程序代码：在附录

（5）系统调试：

显示模块调试：算出数码管的段码，位选，使数码管能正确的显示预设值。

按键模块调试：消除抖动，使我们按一下按键的加、减键时，能实现显示程序的步进 0.1。

放大稳压电路调试：为了使输出电压和显示模块对应，我们要调节放大电路的方法倍数。假使显示的电压为 11.3v，那么因为三端稳压器的自带电压为 1.25v，所以放大电路输出电压因为 11.3-12.5 10v，所以一级放大的输出电


压应为 -2v ，二级放大的电压应为 10v。稳流方面，因为器材的原因，我们只能把电流稳定在 6ma

（6）系统测试：

各个模块连接起来后，因为电路的改变，可能会改变输出值的大小，所以我们要进行整体的测试：先测试放大电路的第一级放大，然后调整 LM358P和 DAC0832连接的那个电位器，使输出电压再次达到预想值。再调整第二级放大，把放大倍数再次调为 5 倍。把程序下载到硬件电路，测试最后输出值，是否为我们的预想值

三、总结

附录：

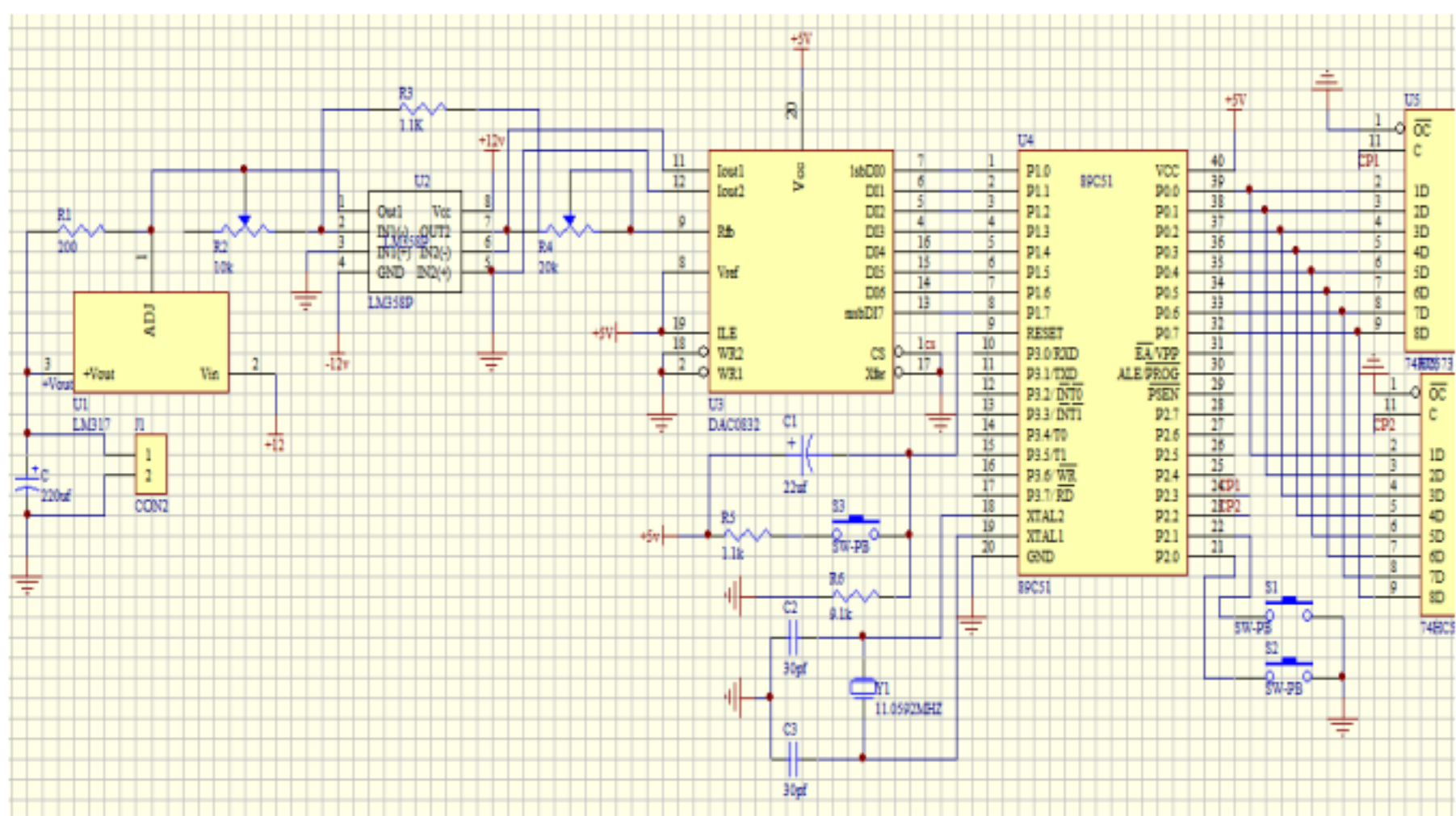

程序代码：

```
#include<reg51.h>

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

#define DAC0832_PORT P1
```

```
sbit duanxuan=P2^6;

sbit weixuan=P2^5;

sbit cs=P2^2;

sbit wr1=P2^3;

sbit S1=P2^0;// 加

sbit S2=P2^1;// 减

uchar num=20;

uchar code table[]={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09};

void delay(uint z) // 延时 z ms 子程序

{

    uint x,y;

    for(x=z;x>0;x--)

        for(y=110;y>0;y--);

}

init()// 初始化子函数

{

    P1=num;

}

uchar keyscan()// 键盘扫描程序

{

    if(S1==0)

    {

        delay(10);    //键盘按键消抖

        if(S1==0)

        {

            if(num==150)

            {

                num=20;

            }

        }

    }

}
```

```
        }

        else

        {

            num++;

        }

    }

    while(!S1);        //松手检测

}

if(S2==0)

{

    delay(10);

    if(S2==0)

    {

        if(num==20)

        {

            num=150;

        }

        else

        {

            num--;

        }

    }

    while(!S2);        //松手检测

}

return(num);

}
```

```
void display()// 显示程序

{
```

```
    duanxuan=1;

    P0=table[num/100];// 十位

    duanxuan=0;

    weixuan=1;

    P0=0x80;

    weixuan=0;

    delay(1);

}

    duanxuan=1;

    P0=((table[num%100/10])&0xfe);// 个位

    duanxuan=0;

    weixuan=1;

    P0=0x40;

    weixuan=0;

    delay(1);

}

    duanxuan=1;

    P0=table[num%10];// 小数

    duanxuan=0;

    weixuan=1;

    P0=0x20;

    weixuan=0;

    delay(1);

}

uchar dazh( uchar n)//D/A 转换子程序

{
    cs=0;选定芯片

    wr1=0; 允许写入
```

n=num-13; 输出电压值

DAC0832_PORT=n; // 把 n 送给 DA

}

// 主程序 //

void main()

{

init();

while(1)

{ keyscan();

display();

dazh();

}

}